Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI



PBLE02
Board Bring-up e Validação de Protótipos Eletrônicos

Documentação do projeto

Grupo 01

Data 11/07/2023

Sumário

IDENTIFICAÇÃO	2
INTRODUÇÃO	2
REQUISITOS DE DESENVOLVIMENTO	3
CIRCUITO	5
CORREÇÕES DE HARDWARE	6
CIRCUITO DE OPERAÇÕES	6
CIRCUITO DE INTERAÇÃO COM O USUÁRIO	20
PCB	23
PRODUTO FINAL	26
DIAGRAMAS	27
DIAGRAMA UML	27
DIAGRAMA DE ESTADOS	28
BIBLIOGRAFIA	29

IDENTIFICAÇÃO

Nome	Função	Matrícula
Eric Makiya Lazanha	Documentação	2022004565
Guilherme Fernandes de Oliveira	Hardware	2021005067
João Luiz de Miranda Cilli	Software	2022003942
João Roberto da Silva Couto	Hardware	2018000944

INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo analisar os erros e fazer as mudanças necessárias para o funcionamento do projeto eletrônico desenvolvido pelo grupo 01 da disciplina Co-Design de Produtos Eletrônicos (PBLE01). Aqui encontram-se registrados os requisitos do hardware, com seus esquemas elétricos e layout de placa comentados de acordo com as modificações requeridas. Além disso, este documento apresenta diagramas para facilitar a compreensão da programação utilizada no projeto.

REQUISITOS DE DESENVOLVIMENTO

Divisões dos requisitos	Requisitos	
	Suportar tensão de entrada na faixa de 7V a 12V em	
Requisitos de alimentação	corrente contínua.	
	Empregar um conector de alimentação do tipo Jack J4.	
	Empregar proteção contra tensão reversa (opcional).	
	Empregar um regulador linear com saída de 5V.	
	Empregar um diodo emissor de luz para sinalizar a	
	presença de alimentação na placa.	
	Empregar microcontrolador PIC18F4550 como unidade	
	de processamento e controle.	
Requisitos de	Possuir uma barra de pinos compatível com o padrão de	
processamento	gravação ICSP para o microcontrolador empregado.	
	Possuir uma chave táctil para reiniciar a operação do	
	microcontrolador.	
	Possuir um teclado numérico de cinco (5) teclas	
Paguigitos do intercoões	confeccionado a partir de chaves tácteis.	
Requisitos de interações	Possuir um visor de 16x2 caracteres da família JHD62A,	
com o usuário	com luminosidade a ser controlada por meio de	
	potenciômetro.	

	Possuir conjunto de, pelo menos, quatro (4) diodos
	emissores de luz (LED) a partir do qual seja possível
	sinalizar estados diversos de operação da unidade de
	processamento e controle.
	Possuir um potenciômetro (tripot) com o qual permitir a
	entrada de valores contínuos por parte dos usuários.
	Empregar um relógio de tempo real da família MCP7940.
	Possuir uma barra de expansão que contemple os sinais
	de referência e de alimentação da placa e quatro entradas
	analógicas a formarem dois pares de entradas analógicas
	diferenciais. Tais pares devem ser condicionados de
Requisitos de periféricos e	forma a se gerar níveis entre 0V e 3V a serem
expansão	disponibilizados ao microcontrolador empregado.
	Possuir uma saída analógica formada por sinal em
	modulação PWM.
	Possuir uma barra de expansão de sinais que contemple
	os sinais de referência (terra) e de alimentação do circuito
	assim como os demais pinos não utilizados do
	microcontrolador.
	Empregar um conversor USB-serial da família MCP2200
Requisitos adicionais	que permita comunicação serial com a placa
	desenvolvida.

CIRCUITO

Para a melhor organização do esquemático, foram criados sub-circuitos, unidos por meio de rótulos hierárquicos. Os 4 sub circuitos são: Alimentação, Operação, Periféricos e Expansão, Interação com o usuário, assim como mostra a figura abaixo:

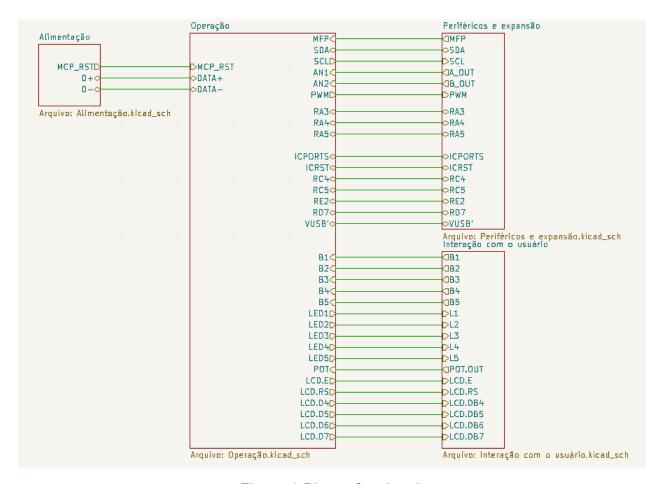


Figura 1 Blocos funcionais

CORREÇÕES DE HARDWARE CIRCUITO DE OPERAÇÕES

Mudanças para o funcionamento do sub-circuito de Alimentação.

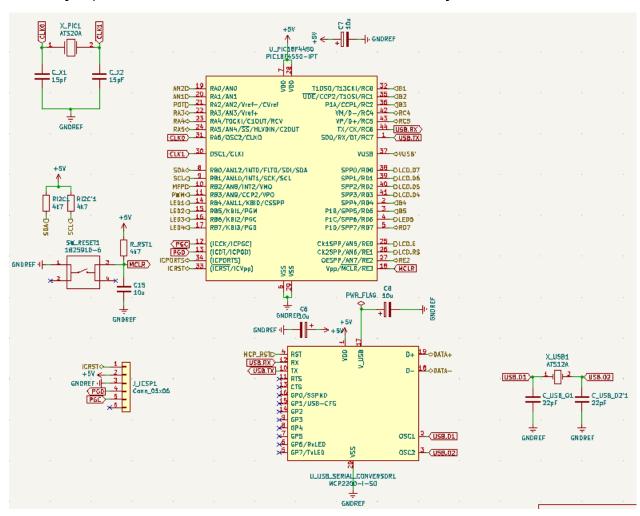


Figura 2 Sub-circuito de Alimentação completo corrigido

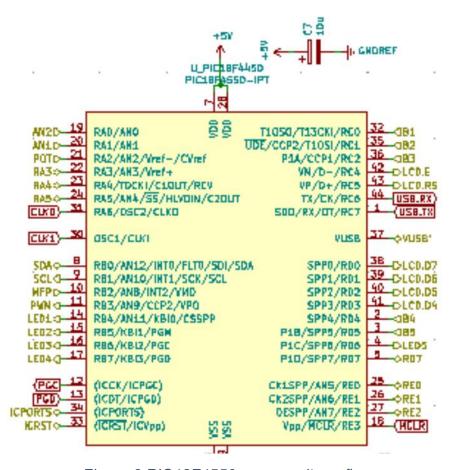


Figura 3 PIC18F4550 sem as alterações

O PGC e PGD não foram ligados aos pinos recomendados pelo fabricante, a recomendação é utilizar o PGC ligado ao pino 16 e o PGD ao pino 17. Como eles foram conectados a pinos diferentes algumas mudanças foram necessárias.

TABLE 25-5: EQUIVALENT PINS FOR LEGACY AND DEDICATED ICD/ICSP™ PORTS

Pin I	Pin Name			
Legacy Port	Dedicated Port	Pin Type	Pin Function	
MCLR/VPP/ RE3	NC/ICRST/ ICVPP	Р	Device Reset and Programming Enable	
RB6/KBI2/ PGC	NC/ICCK/ ICPGC	I	Serial Clock	
RB7/KBI3/ PGD	NC/ICDT/ ICPGD	I/O	Serial Data	

Legend: I = Input, O = Output, P = Power

Tabela 1 informações da página 313 do datasheet do pic18f4550

Dessa forma, foi necessário fazer alterações envolvendo os pinos 18 e 33, o 18 (MCLR), originalmente ia para o pino 1 do conector de gravação do PICkit (PPTC061LFBN-RC), foi conectado ao botão de reset e o 33 (ICRST), que estava no sétimo pino de expansão, foi direcionado ao lugar anteriormente ocupado pelo MCLR no pino 1 do conector de gravação do PICkit. O MCLR atuava como um pino secundário (legacy), foi preciso passar para um pino com prioridade ICRST (dedicated).

O pino 18 (MCLR) do PIC18F4550 foi cortado de sua trilha original e passa direto para o botão de reset.

Observação: Reset deve ficar em nível lógico alto.

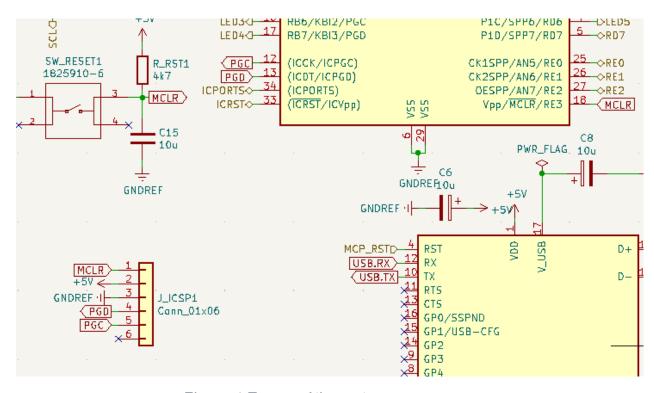


Figura 4 Esquemático antes

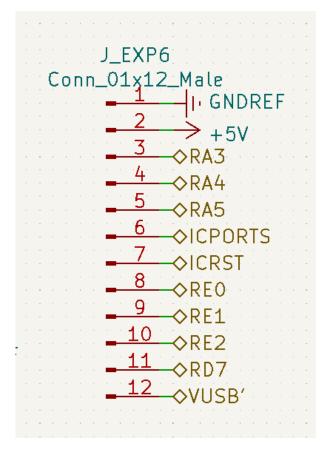


Figura 5 Pino de expansão antes

Pino 33 (ICRST) foi direcionado ao lugar anteriormente ocupado pelo MCLR no PPTC061LFBN-RC

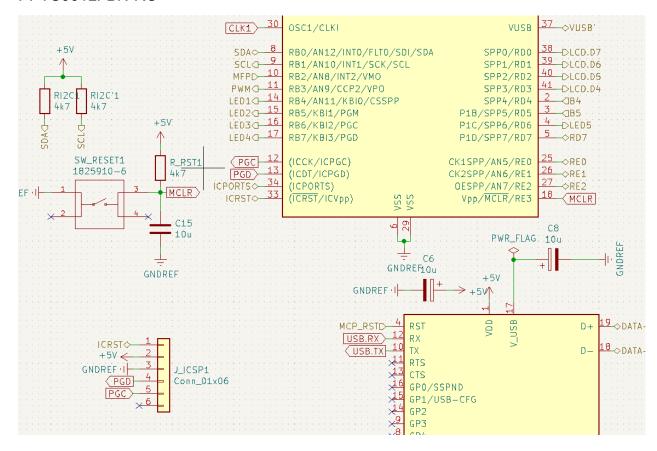


Figura 6 Correção ICRST e MCLR

Pino 33 (ICRST) foi retirado do header de expansão.

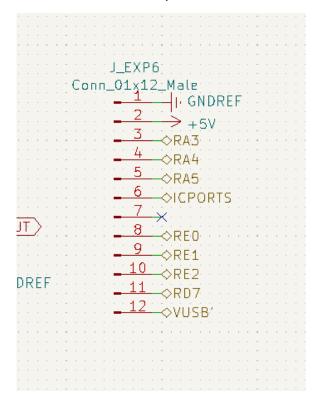


Figura 7 Pino de expansão depois



Figura 8 Redirecionamento do pino 18

O pino 33 (ICRST) foi ligado ao PPTC061LFBN-RC onde estava o MCLR.



Figura 9 Ajuste do ICRST

O pino 15 (LED2) do display estava no GND foi necessário colocá-lo no VCC. Pois a iluminação estava baixa.

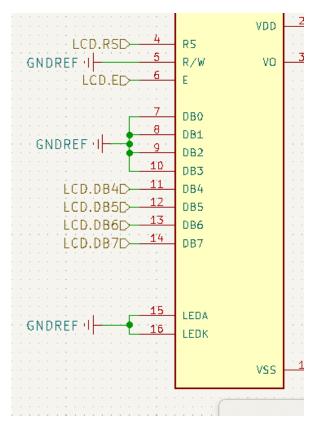


Figura 10 Esquemático antes

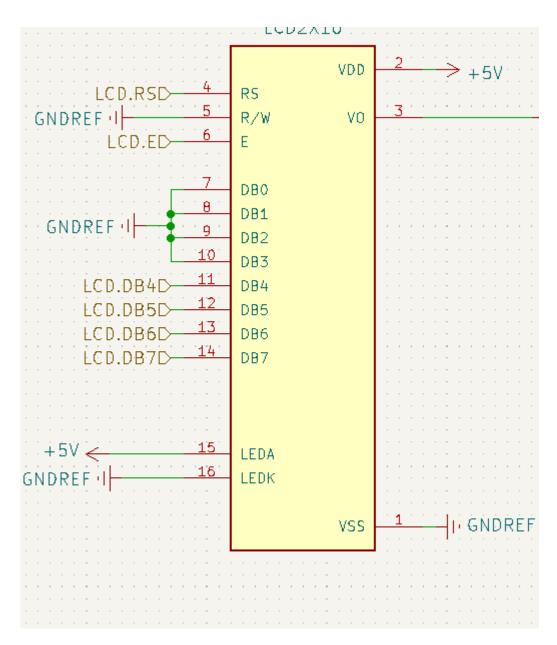


Figura 11 Ajuste no esquemático



Figura 12 Ajuste para LED no 5V

Os pinos 42 (RC4) e 43 (RC5) que fazem a ligação com os displays não podem atuar como saídas, portanto tiveram que ser alterados. Dessa forma, optou-se por utilizar os pinos de expansão, trocando o pino 42 pelo 25 (8 da expansão) e o pino 43 pelo 26 (9 da expansão).

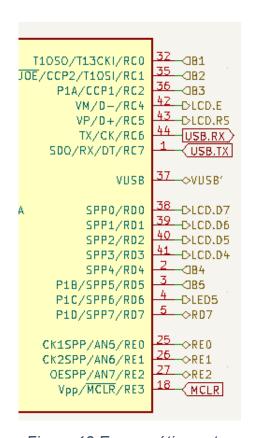


Figura 13 Esquemático antes



Figura 14 Corte das trilhas dos pinos 42 e 43

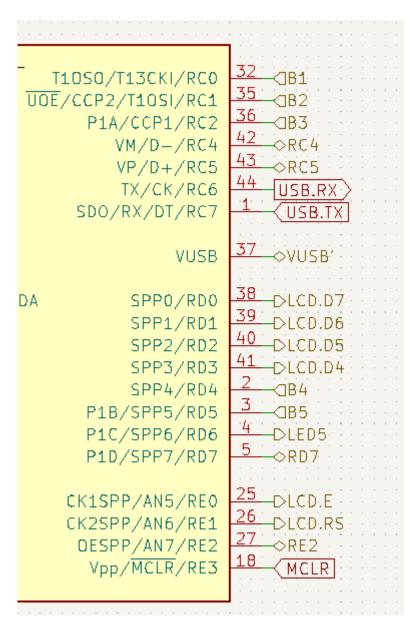


Figura 15 Esquemático corrigido

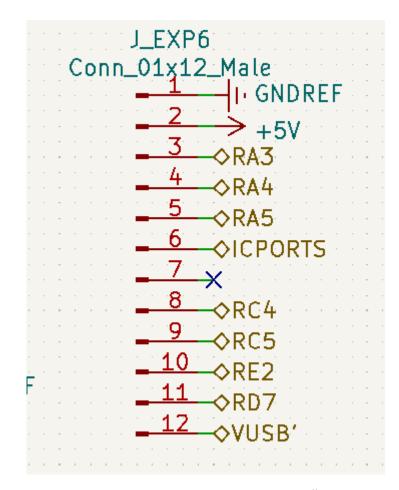


Figura 16 LEDs nos pinos de expansão 8 e 9



Figura 17 justes para os pinos de expansão

Foram trocados os capacitores do micro para um capacitor de 18pF em paralelo com um capacitor de 18pF (18pF em série com um resistor de 0 ohms), o datasheet recomendava dois capacitores de 15pF em paralelo.

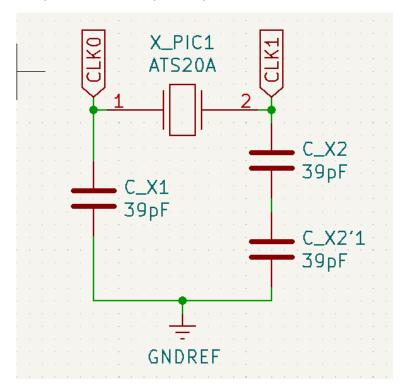


Figura 18 Esquemático cristal antes

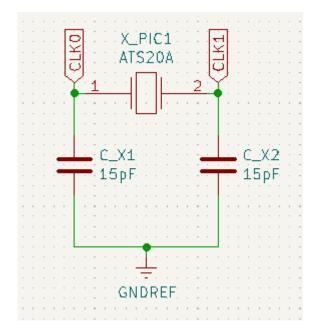


Figura 19 Ajuste para capacitores de 15pF em paralelo

Foram trocados os capacitores do usb para um capacitor de 22pF em paralelo com um capacitor de 22pF (22pF em série com um resistor de 0 ohms), conforme o datasheet recomenda.

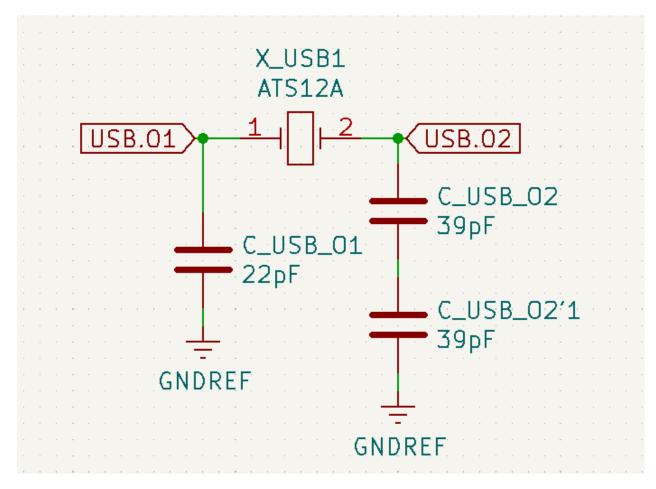


Figura 20 Capacitores do usb antes

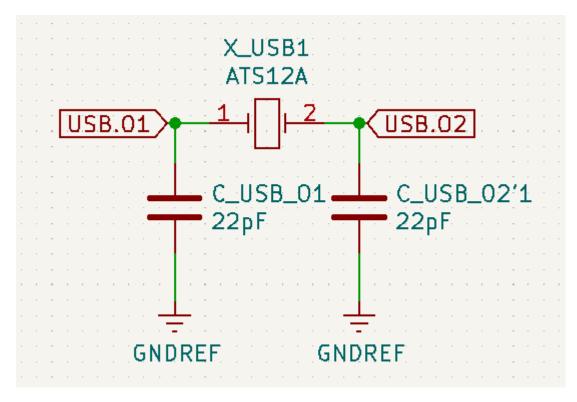


Figura 21 Capacitores usb corrigidos

CIRCUITO DE INTERAÇÃO COM O USUÁRIO

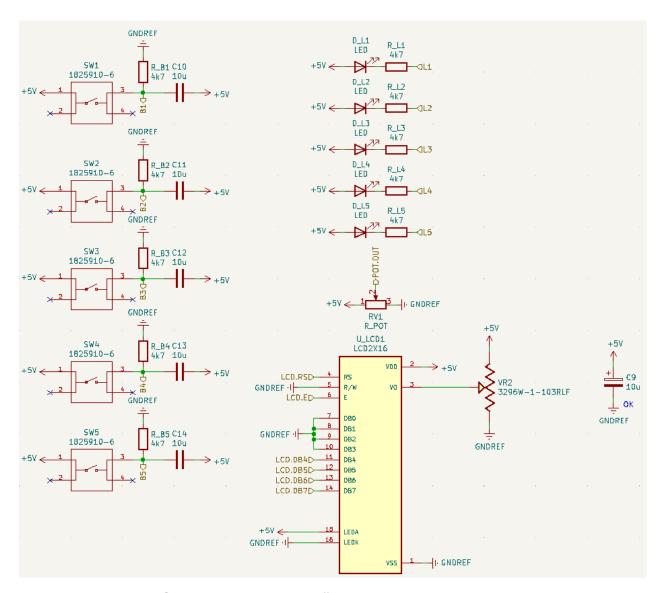


Figura 22 Sub-circuito de Interação com o usuário completo corrigido

Todos os resistores de 330 Ohms foral substituídos por resistores de 4k7 Ohms para ajuste da intensidade de brilho.

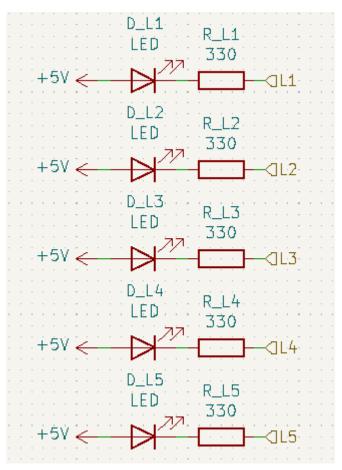


Figura 23 Esquemático antes da correção

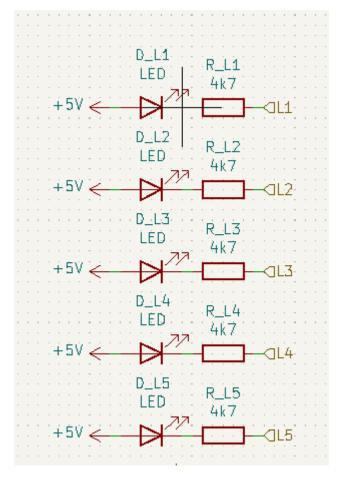


Figura 24 Resistores corrigidos

Foi necessário ajustar o header para 90° para o encaixe simultâneo do PICkit com o display. Anteriormente o display ficava sobre o PICkit, impedindo o encaixe.

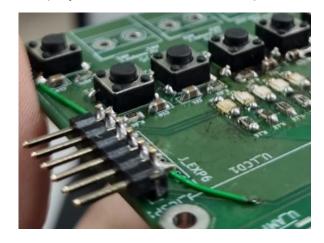


Figura 25 Header 90°



Figura 26 PICkit e display

PCB

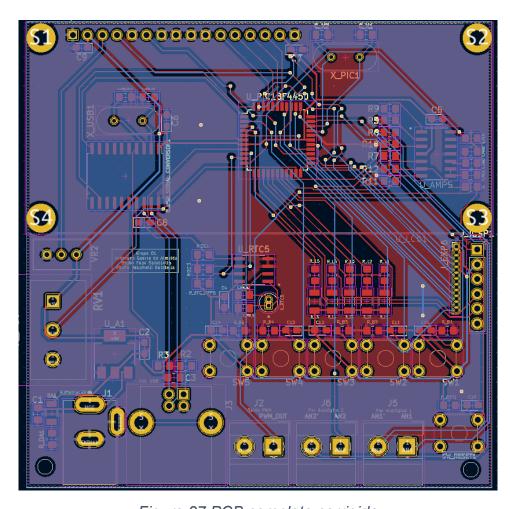


Figura 27 PCB completa corrigida

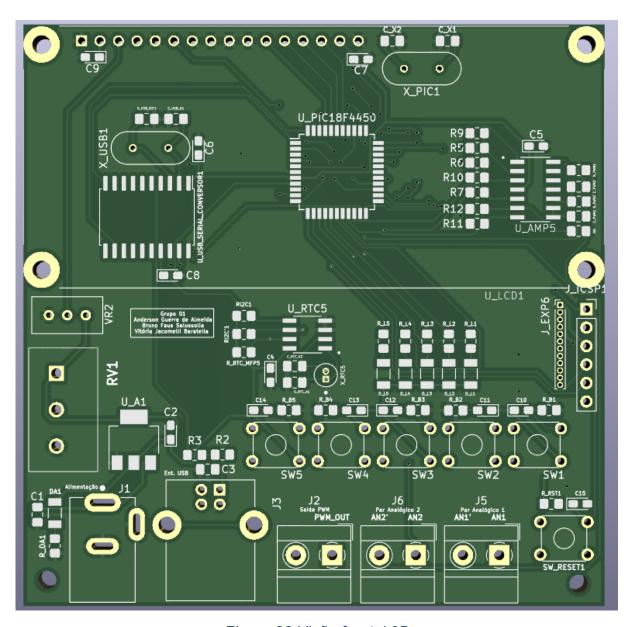


Figura 28 Visão frontal 3D

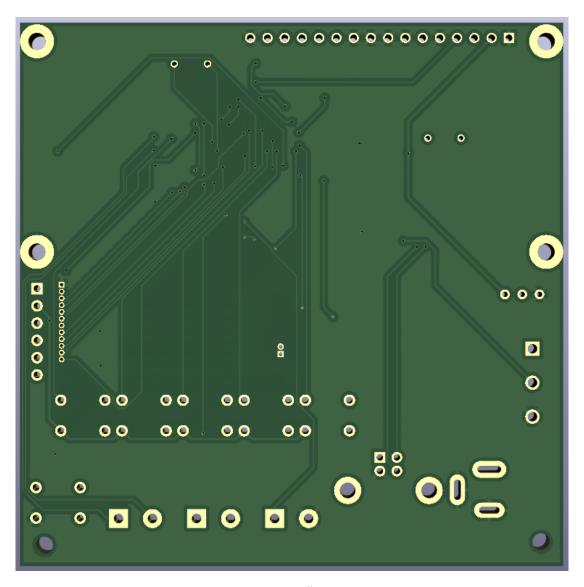


Figura 29 Visão de trás

PRODUTO FINAL



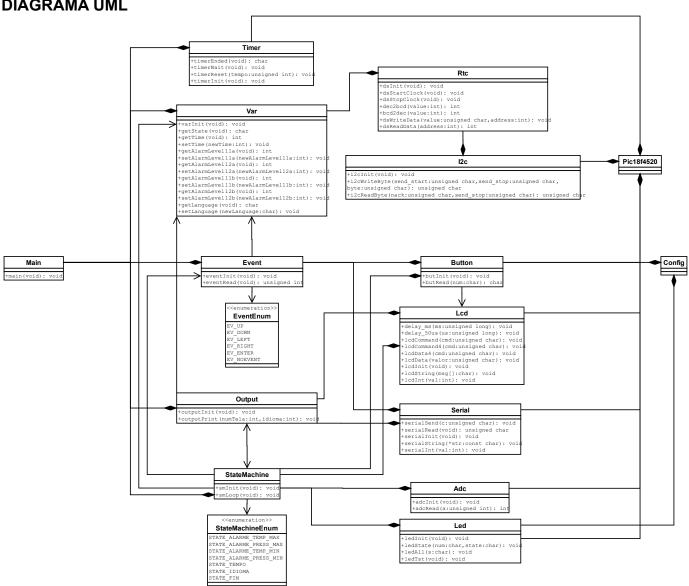
Figura 30 Visão frontal

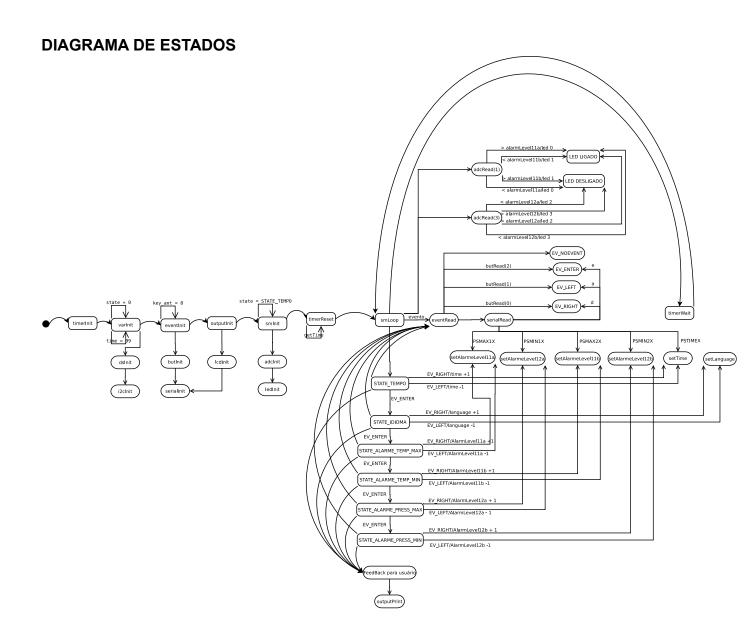


Figura 31 Visão de trás

DIAGRAMAS

DIAGRAMA UML





BIBLIOGRAFIA

 $^{[1]}$ LD1117DT50TR. Datasheet: $\underline{\text{https://br.mouser.com/datasheet/2/389/cd00000544-1795431.pdf}}$

^[2] PIC18F4550-I/PT. Datasheet: https://www.mouser.com/datasheet/2/268/39632e-48732.pdf

[3] LD1117DT50TR. Datasheet: https://br.mouser.com/datasheet/2/389/cd00000544-1795431.pdf

[4] MCP7940N-I/SN. Datasheet: https://br.mouser.com/datasheet/2/268/25010A-71550.pdf

[5] MCP2200-I/SO. Datasheet: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/11319/11319_8.PDF

[6] PJ-002A. Datasheet: https://br.mouser.com/datasheet/2/670/pj_002a-1778764.pdf

[7] LTST-C150GKT. Datasheet:

https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/dk/DKDS-9/177278.pdf

[8] PPTC061LFBN-RC. Datasheet: https://www.digikey.com/en/products/detail/sullins-connector-solutions/PPTC061LFBN-

RC/810145?utm_campaign=buynow&utm_medium=aggregator&WT.z_cid=ref_findchips_standard
&utm_sou_rce=findchips

[9] 1825910-6. Datasheet:

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&Doc Nm=1825 910&DocType=Customer+Drawing&DocLang=English&PartCntxt=1825910-6&DocFormat=pdf

[10] LM358DG / LM324DG. Datasheet:

https://br.mouser.com/datasheet/2/308/1/LM324_D-2314880.pdf

[11] JHD162A. Datasheet:

https://www.alldatasheet.com/datasheet-

pdf/pdf/127934/ETC1/JHD162A.html

 $^{[12]}$ P160KN-0QC15B100K. Datasheet: $\underline{\text{https://br.mouser.com/datasheet/2/414/P160-1545428.pdf}}$

[13] 897-43-004-90-000000. Datasheet: https://www.mouser.com/datasheet/2/273/148-259756.pdf

[14] F931C106KAA. Datasheet: https://br.mouser.com/datasheet/2/40/f93-776559.pdf

[15] AB38T-32. Datasheet: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/563572/ABRACON/AB38T-32-

ATS20A 768KHZ/610/2/AB38T-32-768KHZ.html

- [16] ATS20A. Datasheet: https://br.mouser.com/datasheet/2/96/008-0309-0-786275.pdf
- [17] 1N4001RLG. Datasheet: https://dir.heisener.com/specification-pdf/en/1N4001RLG.pdf
- [18] 1N5819HW-7. Datasheet: https://br.mouser.com/datasheet/2/115/ds30217-71027.pdf
- [19] Henrique Mattede. Mundo da Elétrica. Disponível em: <

https://www.mundodaele-trica.com.br/aprenda-como-calcular-resistor-para-

<u>led/</u> >. Acesso em 20 de maio de 2021.

[20] Ronieri Rezende. Embarcados. Disponível em: <

<u>https://www.embarcados.com.br/interface-gra-fica-para-uart/</u> >. Acesso em 8 de ago. de 2021